

# **DIGITALE SCHALTUNGEN**



Robert Wille (robert.wille@jku.at)

Sebastian Pointner (sebastian.pointner@jku.at)

Institut für Integrierte Schaltungen

Abteilung für Schaltkreis- und Systementwurf

# INHALT DER VORLESUNG



## ■ Grundlagen

- ☐ Beschreibungen über „0“ und „1“ (Boolesche Algebra)
- ☐ Beschreibungen von Schaltungen

## ■ Rechnen

- ☐ Darstellung von Zahlen
- ☐ Digitale Schaltungen für Addition, Subtraktion, Multiplikation

## ■ Speichern

- ☐ Sequentielle Schaltungen
- ☐ Speicherelemente

## ■ Steuern

- ☐ Endliche Automaten
- ☐ Synthese von Steuerwerken

## ■ Entwerfen

- ☐ Synthese von allgemeinen Schaltungen
- ☐ Logikminimierung

# INHALT DER VORLESUNG



## ■ Grundlagen

- ☐ Beschreibungen über „0“ und „1“ (Boolesche Algebra)
- ☐ Beschreibungen von Schaltungen

## ■ Rechnen

- ☐ Darstellung von Zahlen
- ☐ Digitale Schaltungen für Addition, Subtraktion, Multiplikation

## ■ Speichern

- ☐ **Sequentielle Schaltungen**
- ☐ **Speicherelemente**

## ■ Steuern

- ☐ Endliche Automaten
- ☐ Synthese von Steuerwerken

## ■ Entwerfen

- ☐ Synthese von allgemeinen Schaltungen
- ☐ Logikminimierung

# SPEICHERN




Robert Wille (robert.wille@jku.at)

Sebastian Pointner (sebastian.pointner@jku.at)

Institut für Integrierte Schaltungen

Abteilung für Schaltkreis- und Systementwurf

# SEQUENTIELLE SCHALTUNGEN

 

Robert Wille (robert.wille@jku.at)


Sebastian Pointner (sebastian.pointner@jku.at)

Institut für Integrierte Schaltungen

Abteilung für Schaltkreis- und Systementwurf
 
# RÜCKKOPPLUNGEN

■ Was passiert, wenn Ausgang einer Schaltung auf Eingang zurückwirkt?



- Annahme: *a* und *y* am Anfang 0
  - ☐ Solange *a* auf 0 bleibt, keine Änderung an *y*
  - ☐ *a* wird 1, dann wird *y* auch 1 und bleibt so
  - ☐ Schaltung hat „Gedächtnis“

# SPEICHERBAUSTEINE



Robert Wille (robert.wille@jku.at)


Sebastian Pointner (sebastian.pointner@jku.at)

Institut für Integrierte Schaltungen

Abteilung für Schaltkreis- und Systementwurf
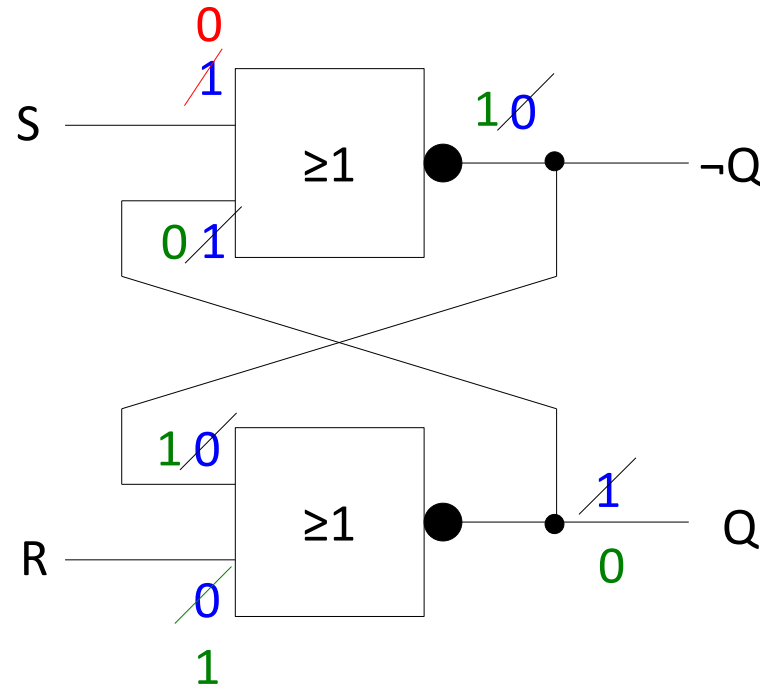
# RS-FLIPFLOP

- Schaltung zum Speichern von Information
- Eingänge zum Setzen (**S**et) und Löschen (**R**eset)



Annahme:  $S=1, R=0$

Annahme:  $S=0, R=0$

Annahme:  $S=0, R=1$




# RS-FLIPFLOP: WAHRHEITSTABELLE

R	S	$Q(t+1)$	$\neg Q(t+1)$	Verhalten
0	0	$Q(t)$	$\neg Q(t)$	Speichern
1	0	0	1	Rücksetzen
0	1	1	0	Setzen
1	1	?	?	?


- $Q(t)$  : aktueller Zustand
- $Q(t+1)$  : Folgezustand
- Beide Eingänge 0  $\Rightarrow$  Zustand wird gespeichert
- Was passiert bei  $R=1$  und  $S=1$ ?

# RS-FLIPFLOP: VERBOTENER ZUSTAND

 

- Beide Ausgänge werden 0!  
Prinzipiell nicht erlaubt, da  $\neg Q$  immer die Negation von  $Q$  sein soll
- Zustand hält solange, bis  $R$  oder  $S$  wieder 0 werden

# RS-FLIPFLOP MIT NAND

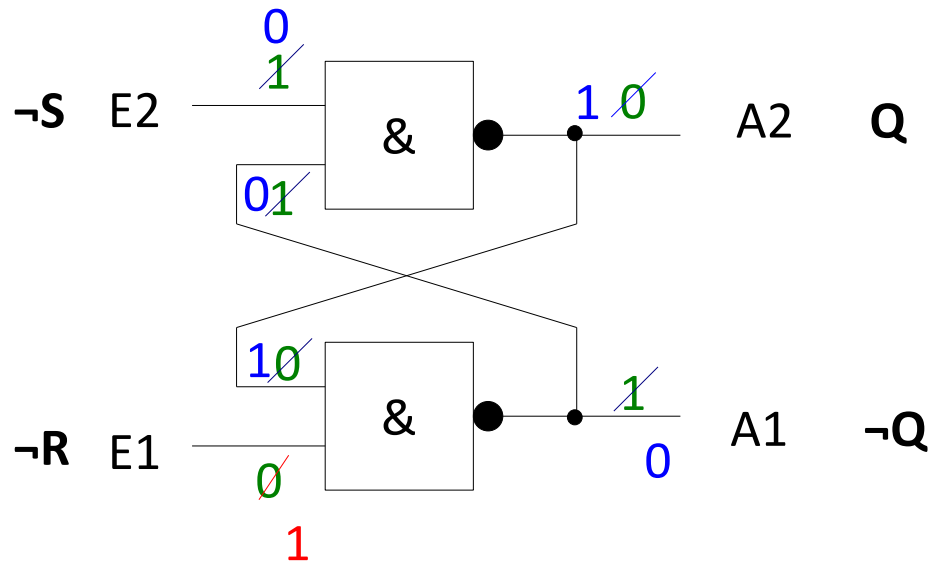


E1	E2	A1(t+1)	A2(t+1)
0	1	1	0
1	1	$A1(t)$	$A2(t)$
1	0	0	1
0	0	1	1

- $S=0$  und  $R=0$  verbotener Zustand
- $S$  und  $R$  sind negiert,  $Q$  und  $\neg Q$  vertauscht

# NACHTEIL DES RS-FLIPFLOP


- Beim Speichern eines Wertes 0 oder 1 muss man den Wert kennen!
- Ziel: Speichern *unbekannter* Werte

# UND-GATTER ALS „TOR“

 


- Und-Gatter kann wie ein „Tor“ interpretiert werden
  - ☐ Ein Dateneingang
  - ☐ Ein Steuereingang
- Steuereingang=1
  - ☐ Dateneingang wird auf Ausgang durchgelassen
- Steuereingang=0
  - ☐ Dateneingang wird nicht durchgelassen

# D-LATCH

 


- $S$  und  $R$  werden aus  $D$  berechnet  
 $S = D, R = \neg D$
- Enable steuert die Datenübernahme

# RS-LATCH: ZEITDIAGRAMM

 
 
# EIGENSCHAFTEN EINES D-LATCHES


- Das D-Latch heißt **transparent**, wenn das Schreibsignal aktiv ist.
- E muss lange genug aktiv sein, damit sich der neue Zustand im RS-FF einstellen kann.
- Das D-Latch ist **pulsgesteuert** (Schreibpuls E)
- Einfache 1-Bit Speicherzelle





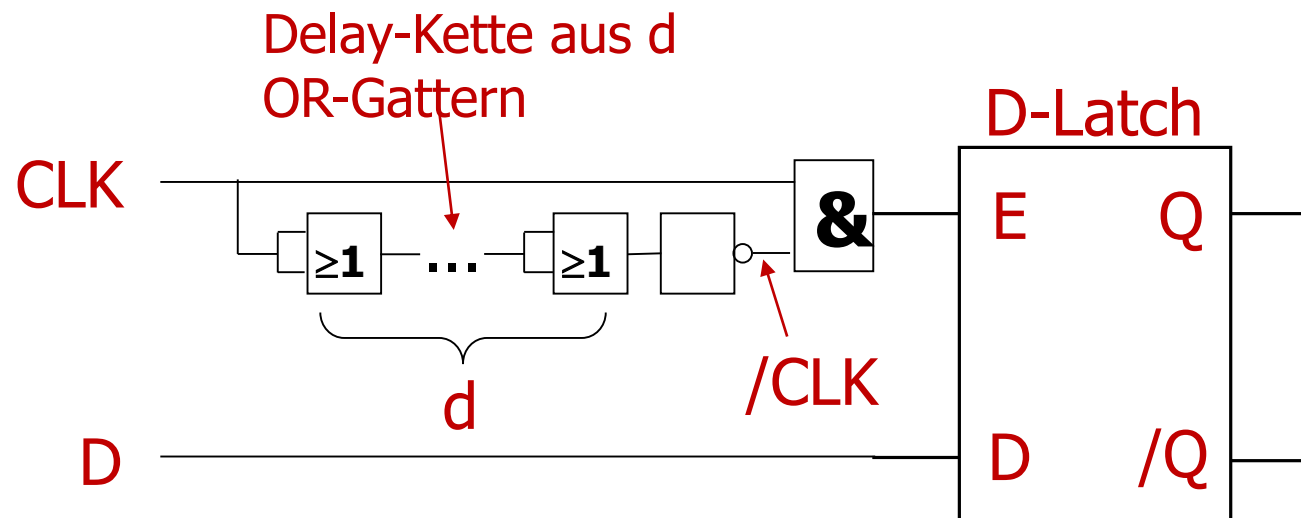
# TAKTFLANKENGESTEUERTE D-FLIPFLOPS

- Taktflankengesteuerte Flip-Flops wie das D-Flip-Flop übernehmen Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt (kein transparenter Modus!), nämlich bei der steigenden Flanke des sog. Clocksignals
- Vorteil:  
Daten müssen lediglich bei der steigenden Taktflanke stabil sein (zzgl. Setup- und Holdzeit)




# SCHIEBEREGISTER #1

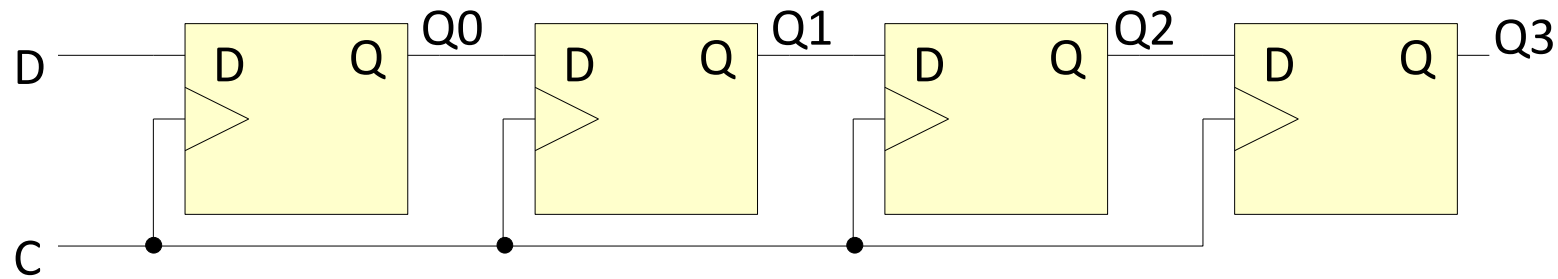

- Alle D-FF übernehmen bei steigender Flanke
- Änderungen geschehen gleichzeitig  
 $Q0=D, Q1=Q0, Q2=Q1, Q3=Q2$
- Information wird um eine Bitposition nach rechts geschoben

# SCHIEBEREGISTER #2

 

Wert am Eingang vor dem Takt

Takt	D	Q0	Q1	Q2	Q3
		0	1	0	1
1	0	0	0	1	0
2	1	1	0	0	1
3	0	0	1	0	0
4	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	1

Belegung vor dem Start

# **SPEICHER**



Robert Wille (robert.wille@jku.at)

Sebastian Pointner (sebastian.pointner@jku.at)

Institut für Integrierte Schaltungen

Abteilung für Schaltkreis- und Systementwurf

# RECHNERSICHTEN

## ■ Höhere Programmiersprache

```
int a;  
int b;  
int c;  
int d;
```

```
a = b * c;
```

```
b = (b + c) - d;
```

```
if ( a == b ) {
```

```
    cout << "Case 1";
```

```
else {
```

```
    cout << "Case 2";
```

```
}
```

```
...
```

## ■ Assembly

```
#a liegt im Speicherblock $t0  
#b liegt im Speicherblock $t1  
#c liegt im Speicherblock $t2  
#d liegt im Speicherblock $t3
```

```
mul $t0 $t1 $t2
```

```
add $t1 $t1 $t2
```

```
sub $t1 $t1 $t3
```

```
bneq $t0 $t1 ELSE
```

```
syscall ... # "Case 1"
```

```
j ENDIF
```

```
ELSE:
```

```
syscall # ... "Case-2"
```

```
ENDIF
```

```
...
```

## ■ Maschinensprache

Daten

(im Datenspeicher in den entsprechenden Blöcken)

Programm

(im Programmspeicher)

```
000100 00000 00001 00010 ...
```

```
000000 00001 00001 00010 ...
```

```
000010 00001 00001 00011 ...
```

```
001000 00000 00001 1001001010...
```

```
100000 010101010111011101000...
```


```
110000 00000 00001 1001001010...
```

```
100000 0101010101110100...
```

```
...
```
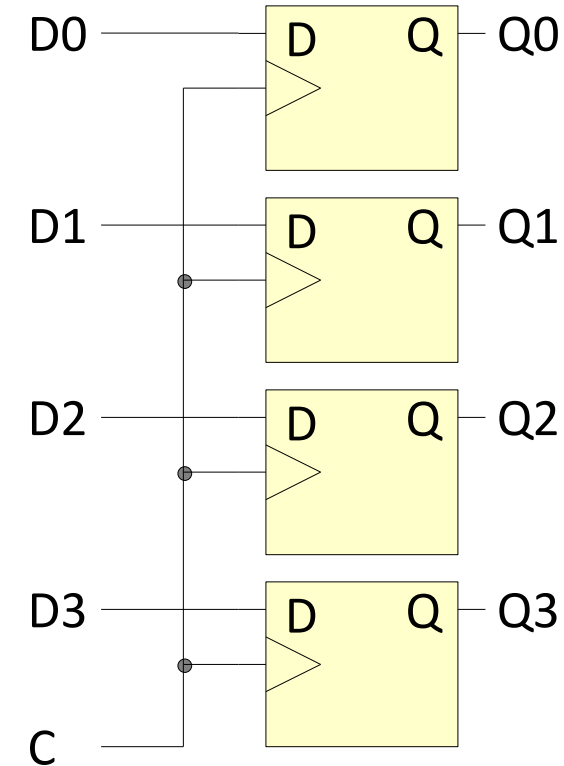
# REGISTER

- Gruppierung von D-FF
- Gemeinsames Taktsignal
- Separater Ein- und Ausgang für jedes FF
- Alle FF übernehmen gleichzeitig die Eingangssignale
- Z.B. zur Speicherung von Variablen, Zwischenergebnissen, etc.



# SPEICHER

## ■ Bisher:

- ☐ Speicherung von Bits in FlipFlops
- ☐ Speicherung von Worten in Registern

## ■ Gefordert:


- ☐ Schaltung zur Speicherung großer Mengen von Informationen
- ☐ Selektiver Zugriff auf Teile der gespeicherten Information

## ■ Erster Lösungsansatz:

- ☐ Speicherung in D-Latches
- ☐ Auswahl durch Spezifikation eines Teilbereichs des Speichers(Adresse)
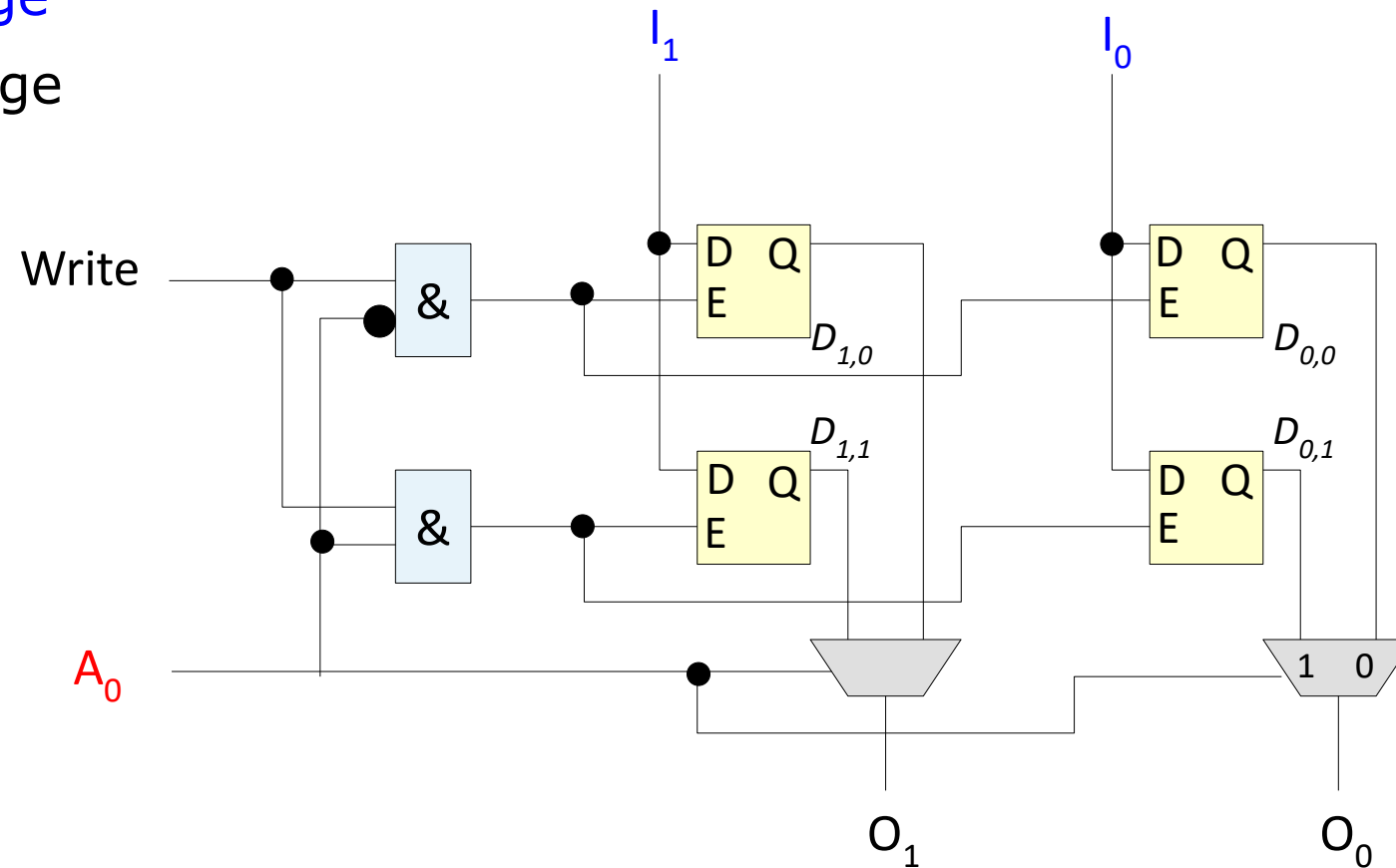
# BEISPIEL: 2X2 BIT SPEICHER

- 1 Adressleitung
- 2 Dateneingänge
- 2 Datenausgänge





# BEISPIEL: AUSLESEN DES SPEICHERS


- Anlegen der gewünschten Adresse
- Nach Verzögerungszeit des Multiplexers liegt Datum vor

Übertragbar auf mehrere Adressleitungen

- $n$  Adressleitungen  $\Rightarrow 2^n$ -zu-1 Multiplexer
- Manchmal auch  $2^n$  Speicherplätze genannt


Übertragbar auf beliebige Wortbreiten

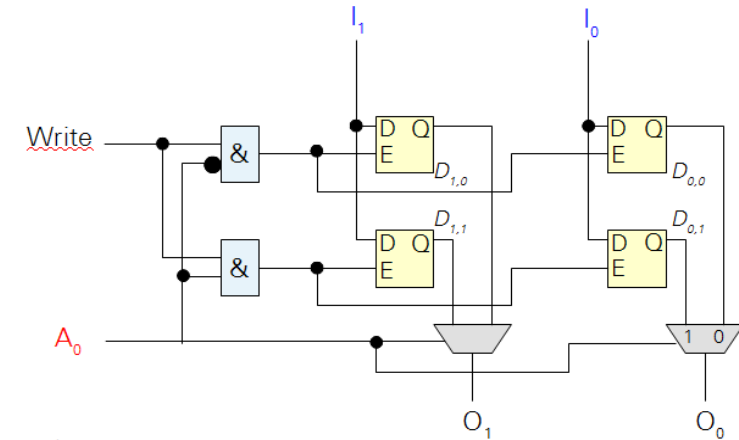- Typische Wortbreiten: 4, 8, 16, 32, 64 Bit
- Innerhalb eines Chips meistens nur bis zu 16 Bit Wortbreite


 
# BEISPIEL: SCHREIBEN IN SPEICHER

- Anlegen der gewünschten Adresse und des zu schreibenden Datums
- Aktivieren der Schreibleitung
- Latches übernehmen Daten
- Deaktivieren der Schreibleitung  
(Speicher ändert sich nicht mehr)



Übertragbar auf mehrere Adressleitungen


- Schreibimpuls muss jeweils für ein Wort generiert werden
- Und-Verknüpfung muss eine eindeutige Kombination der Adressbits selektieren

# REALE SPEICHER #1

- Speicherung in D-Latch zu aufwändig
- In realen Speichern wird jeweils ein Bit gespeichert:
  - ☐ In einem Kondensator
    - Dynamic Random Access Memory (DRAM)
    - Verliert seine Ladung, muss daher regelmäßig aufgefrischt werden
  - ☐ In einer 6-Transistor-Zelle
    - Static Random Access Memory (SRAM)
    - Hält die Information beliebig lang
  - ☐ Spezielle Varianten für Festwertspeicher (ROM, EPROM, ...)

 
# REALE SPEICHER #2

- Selektion der Ausgabewerte durch Multiplexer zu aufwändig
- Reale Selektion eines Speicherelementes
  - ☐ Anordnung der Speicherelemente in einer Matrix
  - ☐ Zweistufige Adressierung
  - ☐ Zunächst Aktivierung einer Zeile der Matrix
  - ☐ Dann Selektion eines Elementes der Zeile
  - ☐ Matrix meist Quadratisch
  - ☐ Beide Auswahlhaltungen verarbeiten die Hälfte der Adressbits



# SEQUENTIELLE SCHALTUNGEN

## ■ Kombinatorische Schaltungen

 

## ■ Sequentielle Schaltungen

